Universidade de Aveiro

Dep. de Electrónica, Telecomunicações e Informática Laboratório de Sistemas Digitais **Micro-projeto**

1. Introdução

De forma a preparar e facilitar o desenvolvimento do mini-projeto final, é disponibilizado este enunciado de um micro-projeto que os alunos deverão realizar de forma autónoma e individual. Este micro-projeto é igual para todos os alunos, não é considerado para efeitos de atribuição da nota prática final, mas é fundamental para a consolidação de conceitos e técnicas a aplicar no mini-projeto final.

2. Descrição geral

Pretende-se implementar um sistema de gestão da fila de atendimento num serviço público. Genericamente, o sistema dispõe:


- de dois *displays* de 7 segmentos para afixação do número do cliente a atender;
- de uma entrada, acionada pelo funcionário do atendimento, que permite o incremento do número do cliente;
- de uma entrada de *reset* que permite repor o sistema no seu estado inicial.

Propõe-se o desenvolvimento do sistema em 3 fases, que a seguir se descrevem. Em cada uma das fases deverá:

- definir uma arquitetura adequada para o sistema e desenhar no log book um diagrama completo com todos os módulos, portos e ligações que o constituem;
- efetuar a modelação em VHDL de cada um dos blocos;
- simular o comportamento dos blocos mais relevantes e do sistema global;
- sintetizar e implementar o circuito, testando-o convenientemente no kit DE2-115.

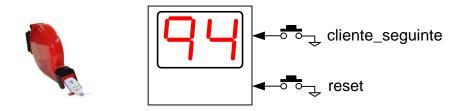3. Fase 1


Nesta fase o sistema é encarado na sua forma mais simples, isto é, o cliente acede a um dispensador e retira uma senha em papel. O funcionário interage com o sistema premindo a tecla "cliente_seguinte" o que terá como consequência o incremento do valor afixado nos dois displays (em decimal). Se a tecla "cliente_seguinte" for premida com a tecla de "reset" ativa, o sistema é reposto no seu estado inicial, observando-se o valor "00" nos dois displays.



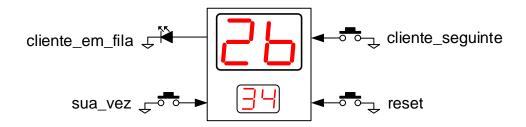4. Fase 2

Pretende-se agora que o cliente interaja com o sistema através da tecla "sua_vez" que lhe dá um número a que corresponde a sua ordem na fila de atendimento. O número de ordem é afixado em dois *displays* de sete segmentos. Premindo a tecla "cliente_seguinte" o

funcionário incrementa o número de ordem do próximo cliente a atender. Este número só pode, no entanto, ser incrementado, se for inferior ao número de ordem do último cliente na fila de espera. A saída "cliente_em_fila", à qual deverá estar ligado um LED, deve estar ativa sempre que haja, pelo menos, 1 cliente em fila de espera. A ativação da entrada "cliente-seguinte" com a entrada de "reset" também ativa, repõe o estado inicial do sistema.



5. Fase 3

Nesta fase pretende-se melhorar a interação com o cliente. Assim, os dois *displays* que fornecem o número de ordem dado ao cliente (*displays* inferiores da figura acima) devem estar normalmente desativados. Quando o cliente ativar a tecla "sua_vez" os *displays* mostram o número de ordem atribuído durante 2 segundos, piscando 4 vezes nesse período. Terminado esse tempo, os *displays* regressam ao estado inativo.

Quando o número de ordem dado ao cliente atingir o número 99, a próxima vez que for premida a tecla "sua_vez" os displays devem mostrar "--", piscando 4 vezes durante 2 segundos. O sistema de atribuição de número ao cliente só regressa ao seu normal funcionamento após ser realizada uma operação de *reset*. Um LED verde deve indicar, quando está aceso, que ainda é possível extrair um novo número de cliente. Após atingir o valor 99, este LED deverá apagar e assim permanecer até à próxima operação de *reset*.