

**Laboratório de Sistemas Digitais****Trabalho Prático nº 5****Circuitos sequenciais elementares: registos de deslocamento  
(comparação com blocos combinatórios de deslocamento – em TPC)****Objetivos**

- Modelação em VHDL, simulação, implementação em FPGA e teste de circuitos combinatórios e sequenciais elementares de deslocamento/rotação.

**Sumário**


Os blocos funcionais de deslocamento – combinatórios ou sequenciais – permitem produzir uma saída de " $n$ " bits deslocada à esquerda ou à direita (em relação ao índice dos bits que compõem o vetor de saída). Este deslocamento pode ser meramente combinatório (a saída é deslocada relativamente a um vetor de entrada), ou sequenciais (a saída é deslocada relativamente ao anterior valor do vetor de saída).

O deslocamento, à esquerda ou à direita, quando o vetor de saída é interpretado como uma quantidade numérica inteira (com ou sem sinal) representam respetivamente uma operação de multiplicação por  $2^n$  ou o quociente de uma divisão por  $2^n$ . No caso da multiplicação, " $n$ " é igual ao número de deslocamentos à esquerda e pressupõe-se que os bits acrescentados à direita são zeros. No caso da divisão, " $n$ " é igual ao número de deslocamentos à direita e pressupõe-se que os bits acrescentados à esquerda são iguais ao valor lógico do bit mais significativo original (para quantidades em complemento para dois), ou é '0' (para quantidades representadas como inteiros positivos – sem sinal).

Este trabalho prático está dividido em duas partes. Na primeira parte é implementado um *shift-register* sequencial do tipo *serial in / parallel out* com dimensão parametrizável. A segunda parte é dedicada à descrição comportamental e implementação de um *shift-register* genérico, com *parallel load*, capaz de efetuar operações de deslocamento e rotação à esquerda e à direita, e suportando igualmente o deslocamento aritmético à direita e à esquerda.

**Parte I**

 1. Crie um novo projeto para a FPGA Altera Cyclone IV EP4CE115F29C7. Poderá designar o projeto e a entidade *top-level* como "**ShiftRegister\_Demo**".
2. Descreva em VHDL um *Shift Register left* de 4 bits, com a interface representada na figura ao lado. Guarde o seu código num ficheiro com o nome "**ShiftRegister4.vhd**".
3. Efetue a simulação do componente modelado.
4. Copie o ficheiro "**ShiftRegister4.vhd**" para "**ShiftRegisterN.vhd**" e altere-o de modo a que a dimensão do *shift register* seja parametrizável, definida com uma




constante genérica "**size**" fixada aquando da instanciação do registo. Esta constante poderá ter o valor por omissão 4.

5. Crie um novo ficheiro VHDL, chamado "**ShiftRegister\_Demo.vhd**", de modo a que instancie o *shift register* parametrizável com uma dimensão de 8 (i.e. deve atribuir, aquando da instanciação e usando a construção **generic map**, o valor 8 à constante genérica "**size**"). Ligue a entrada "**clk**" à saída de um divisor de frequência que gere um relógio com a frequência de 1Hz e as restantes entradas a interruptores e as saídas a LEDS (NOTA: No caso de não ter chegado a instanciar um divisor de frequência no guião anterior, pode usar o código disponível no final deste guião).
6. Efetue a síntese e implementação do projeto, programe a FPGA e teste o funcionamento do componente.

**TPC:**

1. Copie o ficheiro "**ShiftRegister4.vhd**" para o ficheiro "**ShiftRegisterLoadN.vhd**" e altere-o de modo a modelar um *Shift Register* de N bits, de acordo com o bloco lógico da figura, em que as entradas de "**reset**" e "**load**" são síncronas.
2. Efetue a simulação do novo componente.

 

*Parte II*

1. Crie um projeto para a FPGA Altera Cyclone IV EP4CE115F29C7. Poderá designar o projeto e a entidade *top-level* como "**SeqShiftUnit\_Demo**".
2. Dentro deste projeto crie um novo ficheiro VHDL com o nome "**SeqShiftUnit.vhd**".
3. Transcreva para o seu ficheiro o código que se apresenta em seguida. Complete o código por forma a que, para além do *parallel load*, este circuito possa efectuar as seguintes operações: *shift left* lógico; *shift right* lógico; *shift left* aritmético; *shift right* aritmético; *rotate left*; *rotate right*.

NOTA: "**siLeft**" e "**siRight**" são respetivamente as entradas série para os *shifts* lógicos à esquerda e à direita. Relembre a matéria de ISDig e das aulas TP de LSDig, e anote no seu *log book* uma breve descrição funcional de cada uma das operações indicadas neste ponto.

4. Sintetize o circuito criado, verifique a sua correção sintática e efetue a simulação do componente modelado.
5. Crie um novo ficheiro VHDL, chamado "**SeqShiftUnit\_Demo.vhd**", de modo a que instancie o *shift register* que programou. Ligue a entrada "**clk**" à saída do divisor de frequência que usou na *Parte I*, as restantes entradas a interruptores e as saídas a LEDS à sua escolha. Teste o funcionamento do circuito na sua placa de desenvolvimento.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity SeqShiftUnit is
    port(clk          : in  std_logic;
         dataIn       : in  std_logic_vector(7 downto 0);
         siLeft       : in  std_logic;
         siRight      : in  std_logic;
         loadEn       : in  std_logic;
         rotate       : in  std_logic;
         dirLeft      : in  std_logic;
         shArith      : in  std_logic;
         dataOut      : out std_logic_vector(7 downto 0));
end SeqShiftUnit;

architecture RTL of SeqShiftUnit is
    signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    process(clk)
    begin
        if (falling_edge(clk)) then

            if (loadEn = '1') then
                s_shiftReg <= dataIn;

            elsif (rotate = '1') then
                if (dirLeft = '1') then
                    s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & s_shiftReg(7);
                else
                    s_shiftReg <= s_shiftReg(0) & s_shiftReg(7 downto 1);
                end if;

            elsif (shArith = '1') then
--
--      Complete o código aqui
--

            end if;
        end if;
    end process;

    dataOut <= s_shiftReg;
end RTL;
```

**TPC:**

1. Crie um projeto para a FPGA Altera Cyclone IV EP4CE115F29C7. Poderá designar o projeto e a entidade *top-level* como "CombShiftUnit\_Demo".
2. Dentro deste projeto crie um novo ficheiro VHDL com o nome "CombShiftUnit.vhd".
3. Escreva o código necessário para instanciar um módulo de deslocamento **combinatório** de 8 bits, capaz de efetuar as mesmas operações que o *shift register* da *Parte II*.
5. Sintetize o circuito criado, verifique a sua correção sintática e efetue a simulação do componente modelado.
6. Crie um novo ficheiro VHDL, chamado "CombShiftUnit\_Demo.vhd", onde deverá instanciar o *shifter* anteriormente modelado e associar os respetivos portos aos seguintes pinos concretos da FPGA do kit de desenvolvimento: **dataIn**->**SW(7:0)**, **rotate**->**KEY(0)**, **dirLeft**->**KEY(1)**, **shArith**->**KEY(2)**, **shAmount**->**SW(17:15)** e **dataOut**->**LEDR(7:0)**.
7. Efetue a síntese e compilação do projeto, programe a FPGA e teste o funcionamento do componente.

.....

```
--
-- Divisor de frequência parametrizável
--
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity ClkDividerN is
    generic(divFactor : integer := 10);
    port(clkIn      : in  std_logic;
         clkOut     : out std_logic);
end ClkDividerN;

architecture Behav of ClkDividerN is
    signal s_divCounter : integer := 0;
begin
    process(clkIn)
    begin
        if (rising_edge(clkIn)) then
            if (s_divCounter = (divFactor - 1)) then
                clkOut      <= '0';
                s_divCounter <= 0;
            else
                if (s_divCounter = (divFactor / 2 - 1)) then
                    clkOut <= '1';
                end if;
                s_divCounter <= s_divCounter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behav;
```